



# 实验7 取指令及指令译码实验

1



- 一、实验目的
- 二、实验原理与实验内容
- 三、实验要求
- 四、实验步骤
- 五、思考与探索





# 一、实验目的



- 掌握指令存储器、PC与IR的设计方法；
- 掌握CPU取指令操作与指令译码的方法和过程，掌握指令译码器的设计方法；
- 理解RISC-V立即数的生成与扩展方法，掌握立即数拼接与扩展器的设计。





## 二、实验内容与原理



### ■ 实验内容：

- 设计一个64×32位的只读存储器作为指令存储器；
- 设计程序计数器PC和指令寄存器IR，实现取指令操作；
- 设计一个指令译码器，完成指令译码、立即数拼接与扩展操作。

1、指令存储器IM与取指令

2、指令初级译码器ID1

3、立即数拼接与扩展器ImmU



# 1、指令存储器IM与取指令



## ■ 两种存储器结构

### (1) 冯·诺依曼体系结构(普林斯顿结构)

- 将程序指令和数据存储在**同一个存储器**
- 缺点：信息流传输成为限制计算机性能的瓶颈，影响了数据处理速度的提高

### (2) 哈佛结构

- 将程序的指令和数据分别存储在**独立的存储器中**
- CPU可以**同时读取指令和数据**，提高了数据吞吐率；缺点是结构复杂。

## ■ 本实验的存储器结构

- RISC-V的指令集规范：对存储器结构并没有具体描述
- 本教材设计的模型机：采用**哈佛结构**设计存储器模块
- 本实验需要设计：一个**只读存储器ROM**作为指令存储器，用来单独存储程序




# 1、指令存储器IM与取指令

5



## ■ 取指令模块

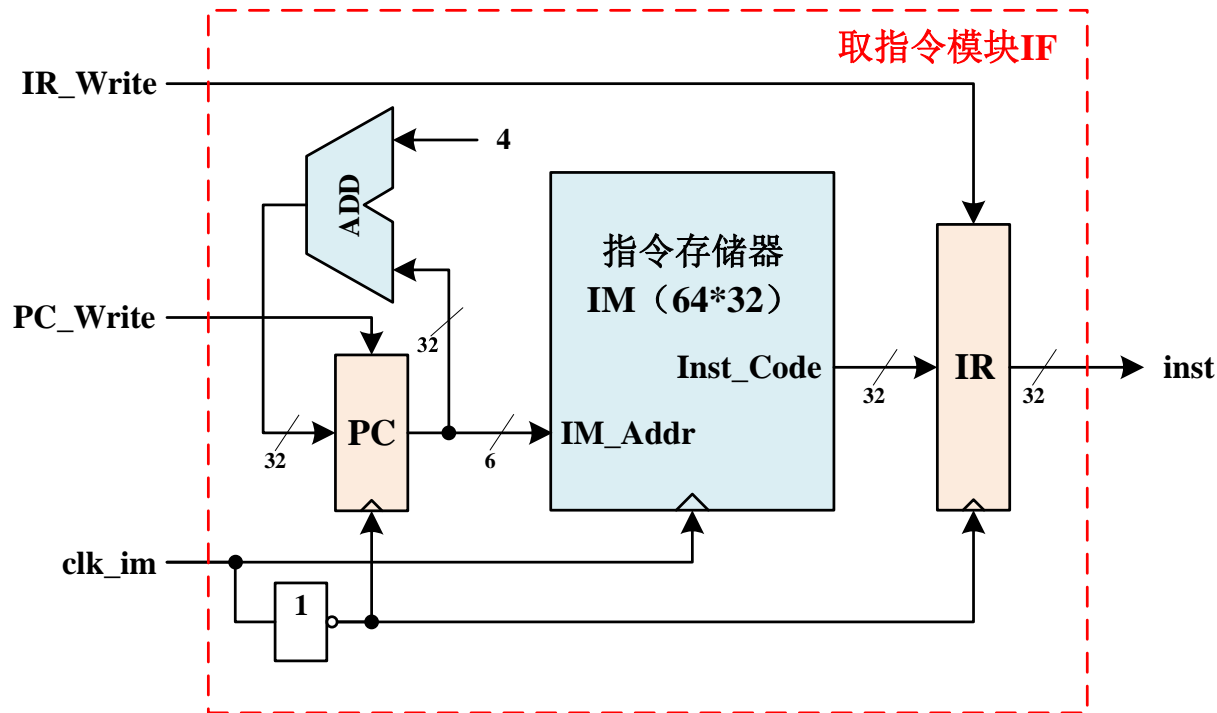- (1) 指令存储器
- (2) 程序计数器PC
- (3) PC自增加法器
- (4) 指令寄存器IR






# 1、指令存储器IM与取指令

6


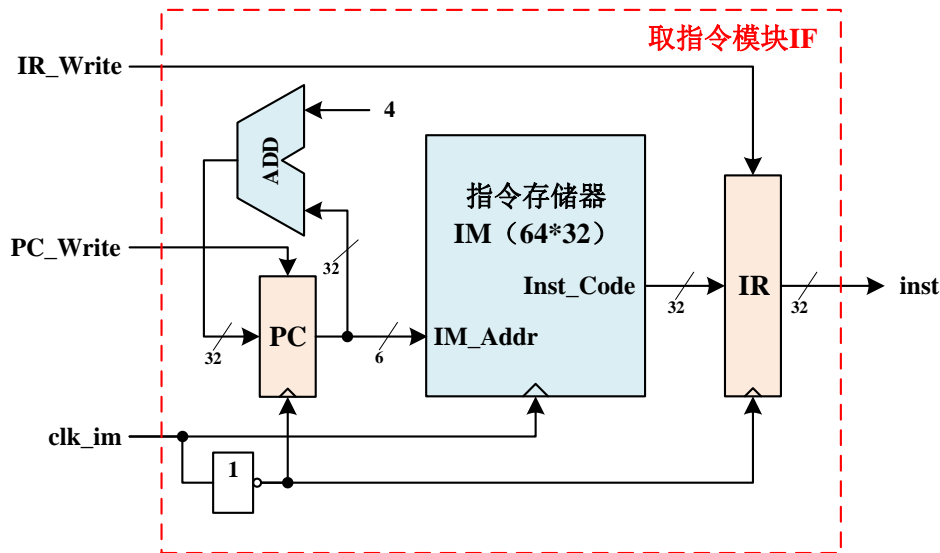
## (1) 指令存储器

- 只读存储器，只提供读权限，不需要写使能信号。
- 宽度：32位
- 字单元：64个
- 字地址：6位
- 字节地址：8位
- 实现方式：使用Memory IP核生成






# 1、指令存储器IM与取指令

7


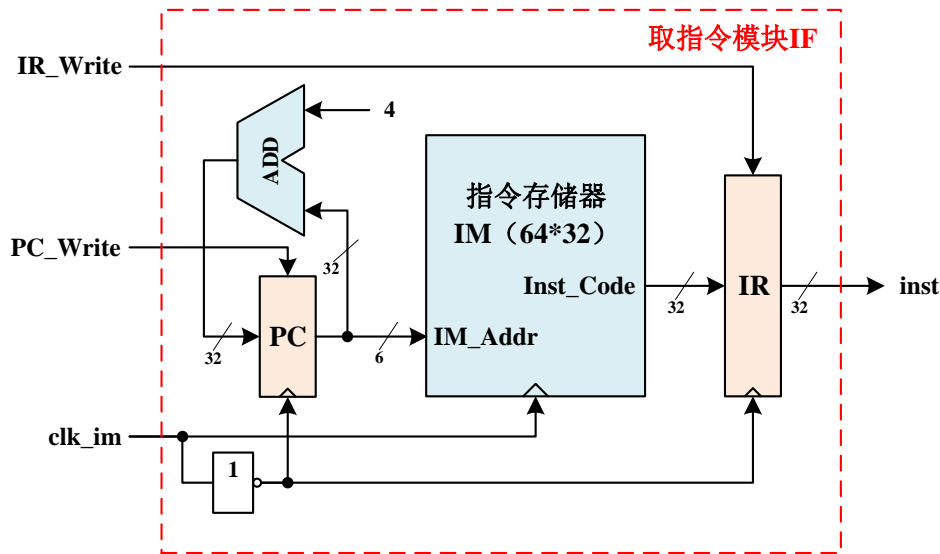
## (2) 程序计数器PC

- 存放32位的指令地址，提供给指令存储器来执行取指令操作。
- 低8位作为指令存储器的字节地址， $PC[7:2]$ 作为字地址。
- 使用带清零端和置数端的D寄存器实现






# 1、指令存储器IM与取指令

8


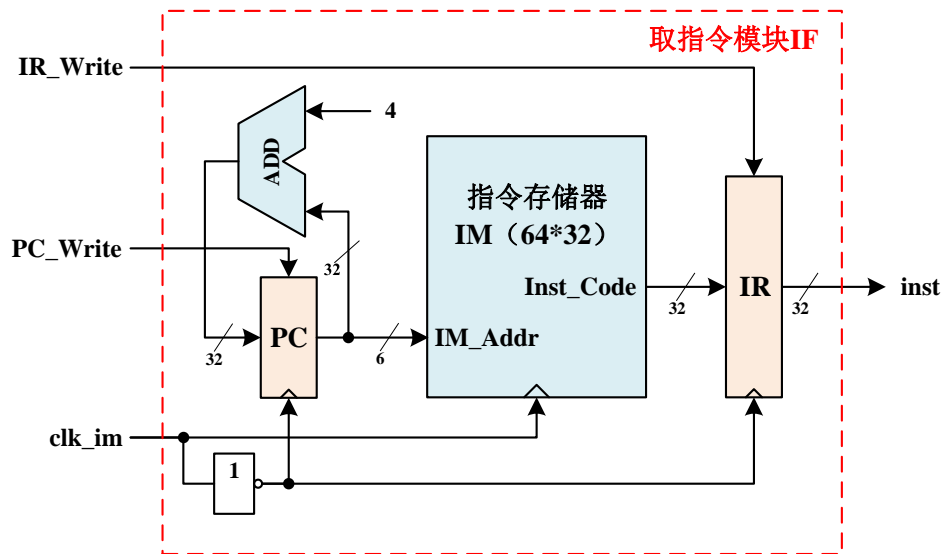
## (3) PC自增加法器

- 用于完成PC的自增操作
- 每次取指令后，PC自增4
- Verilog实现：
  - PC: reg类型变量
  - 自增4加法器:  $PC+4$







# 1、指令存储器IM与取指令

9




## (4) 指令寄存器IR

- 存放根据PC从主存读出的单元内容，为32位的**指令代码**

- **取指令操作：**根据PC内容到指令存储器中取出指令机器码存入IR，然后PC自增4。

 即：  $\text{Mem}[\text{PC}] \rightarrow \text{IR}$ ,  $\text{PC} + 4 \rightarrow \text{PC}$





# 1、指令存储器IM与取指令

10




## ■ 时序控制：

■ 目标：在指令存储器读出指令后，PC再置入新的PC+4的值

■ clk上跳沿：根据PC读指令

■ clk下跳沿：将指令打入IR，更新PC值

■ 发送的控制信号：IR\_Write，PC\_Write

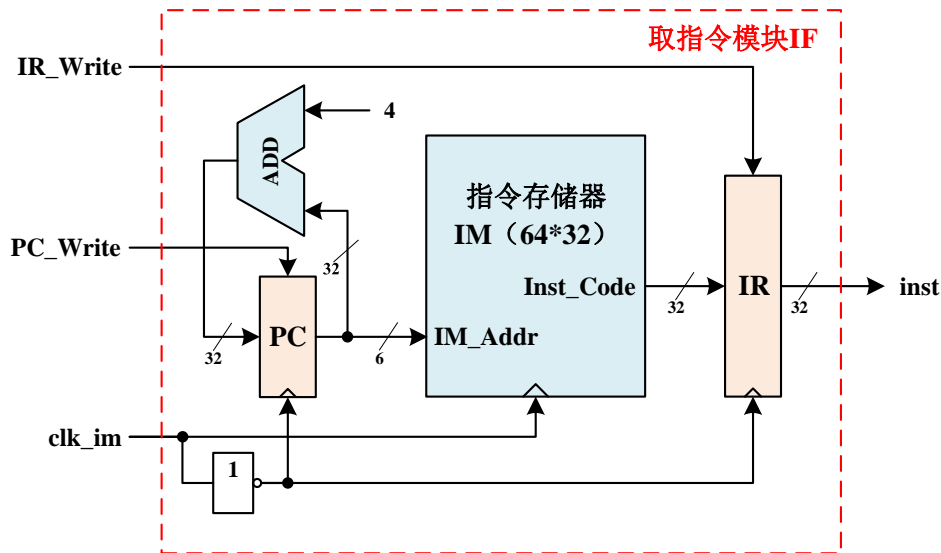



## 2、指令初级译码器ID1


11



- **作用：**对当前指令进行解析，分辨出是哪一条指令，并识别出操作数及其寻址方式，然后发送控制信号

- **字段说明：**

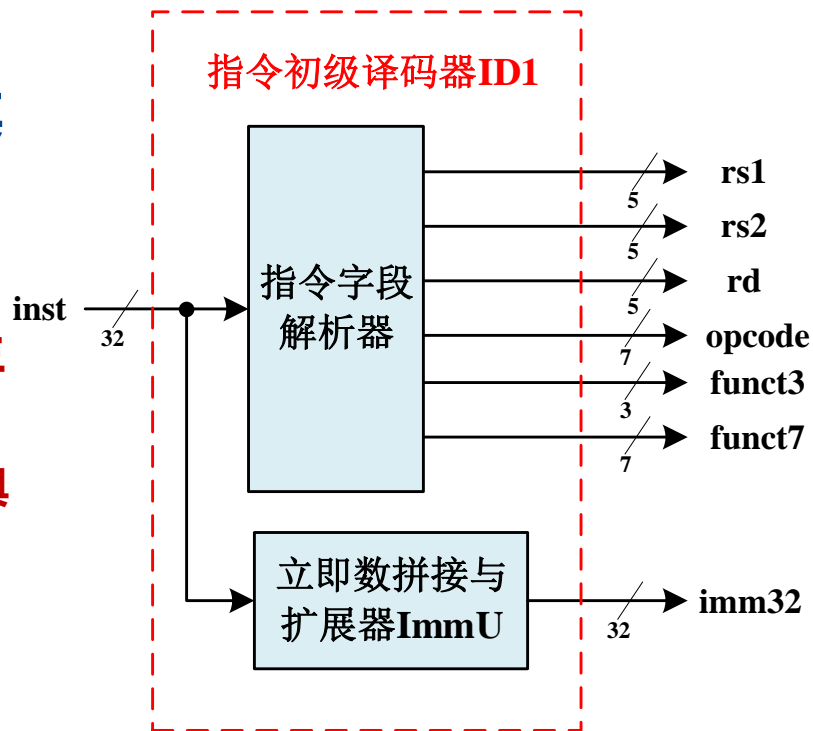- **rs1、rs2、rd：**传递给寄存器堆，作为三个端口的地址；
- **opcode、funct3、funct7：**用于识别具体的指令；
- **imm、shamt：**生成立即数，由立即数拼接与扩展器模块ImmU部件实现。





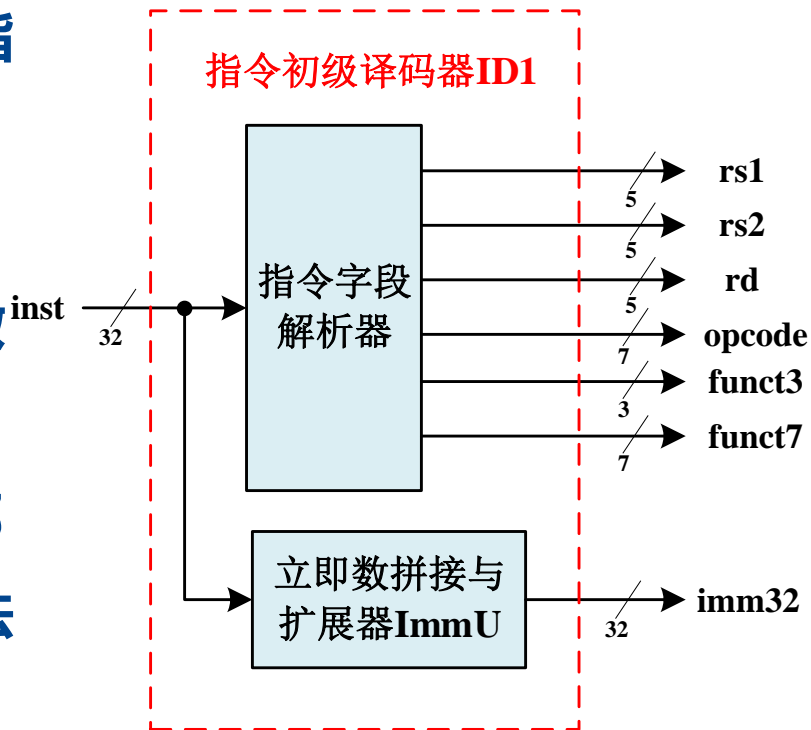
### 3、立即数拼接与扩展器ImmU

12



- **作用：**对32位指令码译码，识别出指令格式，然后拼接组合立即数字段**imm**，并扩展产生32位的立即数。
- RISC-V的5种指令格式都含有立即数字段**imm**或者**shamt**
- 立即数字段：位数、位置以及位序都各不相同，扩展到32位立即数的方法也有差别







### 3、立即数拼接与扩展器ImmU

14



#### (2) 依据指令格式选择对应的输出 (imm32)

- 指令格式`inst_Type`可以用独热码或者二进制对其编码；每一种指令格式，都由`opcode`指定。
- 例：B型指令格式编码：

```
define OP_BRANCH  7'b1100011           // B型指令格式的操作码  
  
if (opcode == OP_BRANCH)  
    inst_Type = 3'b011;                // B型指令格式编码
```




# 3、立即数拼接与扩展器ImmU

15



## (3) 连接取指令模块和初级译码器

取指令模块是时序逻辑电路，而指令译码是组合逻辑电路。

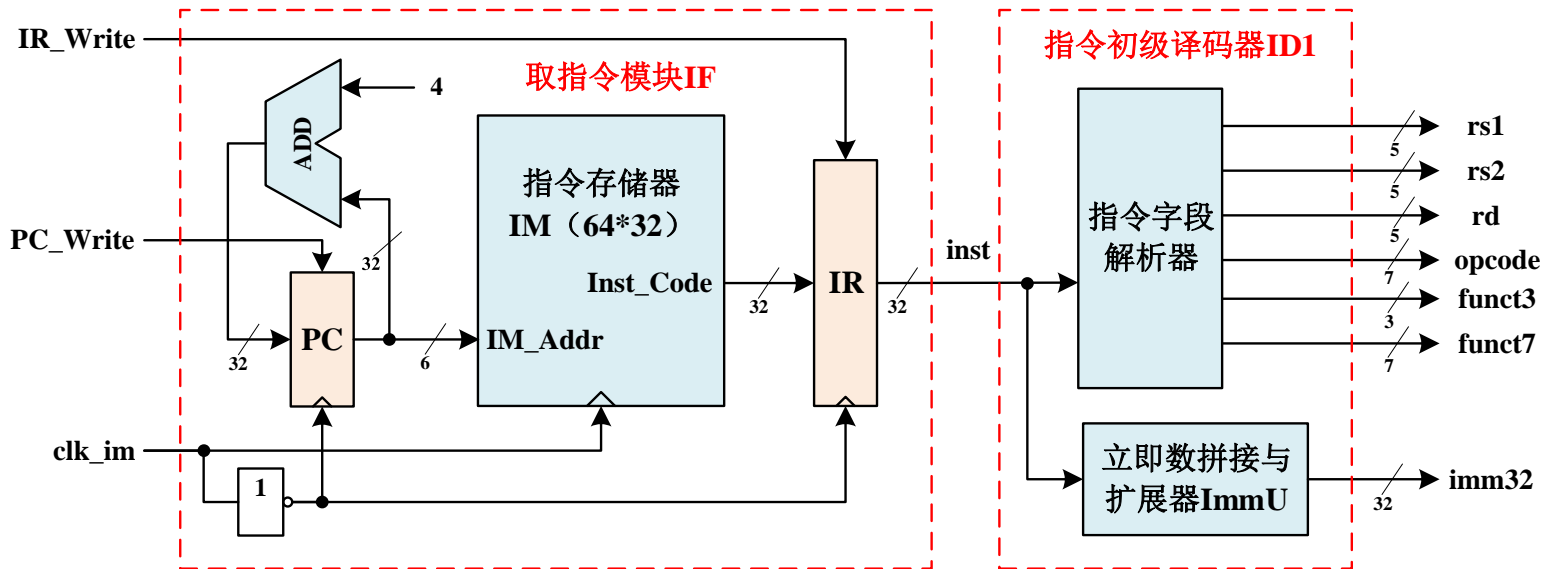



## 三、实验要求

16



1. 编写一个包含**所有指令格式**的测试程序，或者使用实验6的汇编程序，用其构造一个COE文件。
2. 使用Vivado或者ISE的**Memory IP核**，新建一个**64×32位**只读存储器作为**指令存储器IM**，并关联上述COE文件，初始化其内容。
3. 构造**PC和IR寄存器**，并与上述指令存储器**IM**连接，构成**取指令模块IF**；对取指令模块进行仿真，确保能**正确取出指令**，并且**PC自增**。
4. 编写指令译码模块**ID1**，包括**立即数拼接与扩展器ImmU**；对ID1模块进行**仿真**，确保指令译码和产生的立即数正确。
5. 连接取指令模块**IF**和指令译码模块**ID1**。





## 三、实验要求

17



6. 针对使用的实验板卡，设计取指令与指令译码模块的**板级验证**实验方案，编写**顶层测试**模块。一个示例配置如下：

信号类型	信号名称	配置设备管脚
输入	PC_Write	逻辑开关
	IR_Write	逻辑开关
时钟	rst_n	按键
	clk_im	按键
输出	imm32[31:0]	8个数码管
	rs1[4:0]	5个LED灯
	rs2[4:0]	5个LED灯
	rd[4:0]	5个LED灯
	opcode[6:0]	7个LED灯
	funct3[2:0]	3个LED灯
	funct7[6:0]	7个LED灯




# 三、实验要求

18



## ■ 另一种板级验证方案

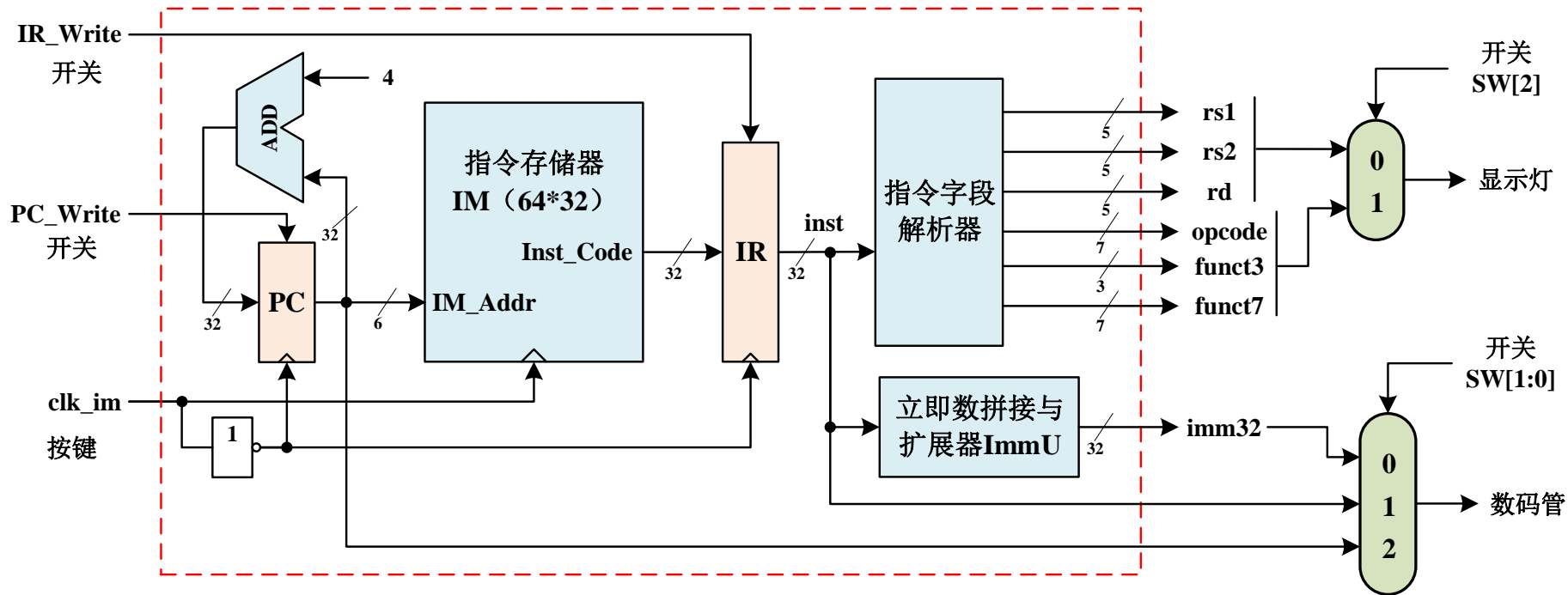



## 三、实验要求

19



7. 复位后，按clk\_im按键，执行取指令操作，验证读出的指令代码是否和COE文件一致，生成的立即数是否正确，解析的各字段是否正确，将实验结果记录到下表中。

PC	IR	COE文件中 指令代码	汇编指令	立即数 imm32	解析字段 是否正确



## 三、实验要求

20



### 8. 实验内容包括：

- 对**仿真结果**进行分析；
- 描述你设计的**板级验证实验方案**、**模块结构与连接**；
- 说明你的**板级操作过程**；
- 记录**板级实验结果**。
- 针对以下有待验证的实验问题，给出证据与分析，得到有效结论：
  - (1) PC从0号单元开始，每次+4取指令；
  - (2) 每次读出的指令与指令存储器的初始化内容一致；
  - (3) 读出的指令，各字段正确解析正确，立即数扩展正确。
- 请力所能及回答或实践本实验的“**思考与探索**”部分。





## 四、实验步骤



1. 编写一个包含所有指令格式的**汇编程序**exp7\_test.s，并进行**汇编与反汇编**；新建一个exp7\_test.coe文件，将反汇编文件中的**32位机器指令代码**逐个拷贝到**exp7\_test.coe**文件中，作为指令存储器的初始化数据。或者：新建一个acc.coe或move.coe文件，然后打开实验6的**acc.s**或**move.s**的反汇编文件，将机器指令代码填入**COE文件**。
2. 新建一个工程，通过IP核生成向导创建一个**64×32**位的单端口ROM存储器，步骤同实验4，但是Memory Type选择**Single Port ROM**类型即可；初始化文件选择前述编辑的COE文件。



## 四、实验步骤

22



3. 编写PC寄存器模块和IR寄存器模块：复位时清零；打入脉冲来临时，如果写信号有效则执行打入操作。
4. 生成ROM存储器的实例作为指令存储器IM模块，并与上述PC和IR模块连接，构成取指令模块IF。
5. 编写测试代码，对取指令模块进行仿真，清零后，从0号单元开始顺序取指令：当PC\_Write和IR\_Write保持为1时，每来一个clk\_im，就从inst输出一条指令，并且PC+4。
6. 编写指令译码模块ID1，对字段进行解析；对指令格式进行译码识别；编写立即数的拼接与扩展模块ImmU。



## 四、实验步骤



7. 编写测试代码，对ID1模块进行仿真，确保立即数拼接与扩展正确、确保指令字段解析正确。
8. 构造取指令与译码模块，调用取指令模块IF和指令译码模块ID1，并连接它们。
9. 设计取指令与译码模块的板级验证实验方案，然后据此编写一个顶层测试模块。
10. 新建管脚约束文件，进行相应的引脚配置。
11. 生成\*.bit文件，下载到实验设备的FPGA芯片中。



## 四、实验步骤



**12. 板级实验：**按照你所设计的实验方案，操作输入设备、观察输出设备，预期的验证操作如下：

- 按rst\_n按键，将PC和IR清零，接下来从0号单元开始取指令；
- 拨开关PC\_Write = 1、IR\_Write = 1，按动时钟键clk\_im，每按一下，就取出一条指令；
- 观察输出设备上读出的指令是否按序读出，代码是否与初始化的coe文件中的指令码一致，产生的立即数是否正确，并记录到表中。







## 五、思考与探索（至少完成1道）

25



1. 在复位后，第一次按动clk\_im按钮，你的程序读出的指令是哪个单元的？0号单元还是4号单元的指令？分析为什么？如果要求在复位后的第一个clk\_im来临时，读出的是0号单元的指令，若没有实现，尝试修改程序实现。（提示：请关注rst\_n按键和clk\_im按键的有效边沿）
2. 你的实验能同时观察PC和IR（即inst）的值吗？如果可以，请分析指令地址和指令代码是否匹配？如果不匹配，请分析原因。
3. 你在板级验证中，每按一下clk\_im按键，指令是否按序一条一条读出？PC是否+4且只+4？你是如何判断的？分析为什么会出现不正常情况，提出解决办法。



## 五、思考与探索（至少完成1道）

26



4. 在识别指令格式时，你的程序中，I型格式的指令操作码有几个？  
你是如何区分I型移位指令和I型其他指令的？
5. 请问你的立即数拼接与扩展模块，对于移位指令slli、srli和srai是否正确？请仿真时，测试一下。如果不正确，请尝试修改，直至正确。
6. 说说你在实验中碰到了哪些问题，你是如何解决的？

