



# 实验4 寄存器堆与运算器设计实验

1



- 一、实验目的
- 二、实验原理与实验内容
- 三、实验要求
- 四、实验步骤
- 五、思考与探索





# 一、实验目的



- 学习寄存器堆的结构和数据传送原理，掌握三端口寄存器堆的设计方法；
- 掌握运算器的结构与工作原理，能将寄存器堆与暂存器及ALU进行正确连接，构成运算器。





## 二、实验内容与原理



### ■ 实验内容：

- 设计一个RV32I指令集架构的寄存器堆（ $32 \times 32$ 位）；
- 将其与前述实验中的暂存器A、B、F和ALU进行连接，构成一个完整的运算器。

1、寄存器堆

2、运算器



# 1、寄存器堆

4



- **寄存器堆：寄存器集合**
  - **寄存器地址：**寄存器号，对其中的寄存器进行统一编码
  - **读写访问：**通过指定寄存器号来进行读写访问，譬如R5，或者x5
- **RISC-V的寄存器堆：32×32位**
  - 32 ( $=2^5$ ) 个寄存器，每个寄存器32位
  - 寄存器编号（地址）：5位；
  - 寄存器内容（读写数据）：32位





# 1、寄存器堆


5



## ■ (1) 怎么定义端口?

### ■ ①单端口寄存器堆:

- 一个5位地址
- 操作: 读一个数据或者写一个数据

 




# 1、寄存器堆

6


## ■ 双端口寄存器堆：

- 两个地址：读地址和写地址
- 操作：可同时进行读一个数据和写一个数据

 

## ■ 三端口寄存器堆：

- 三个地址：两个读地址和一个写地址
- 操作：可同时读两个数据、并写一个数据

 



# 1、寄存器堆

7




## ■ (2) 本实验目标：三端口寄存器堆

■ 双端口读：2个读端口

■ 单端口写：1个写端口


■ 可并行操作

■ RISC-V的x0只能读全零

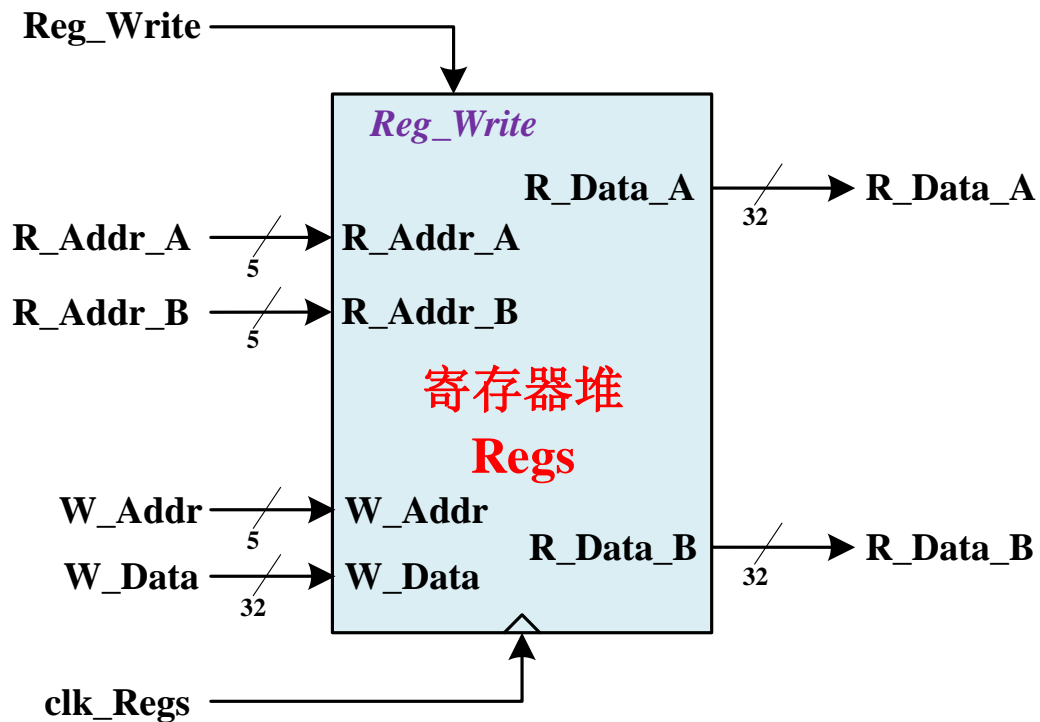



# 1、寄存器堆

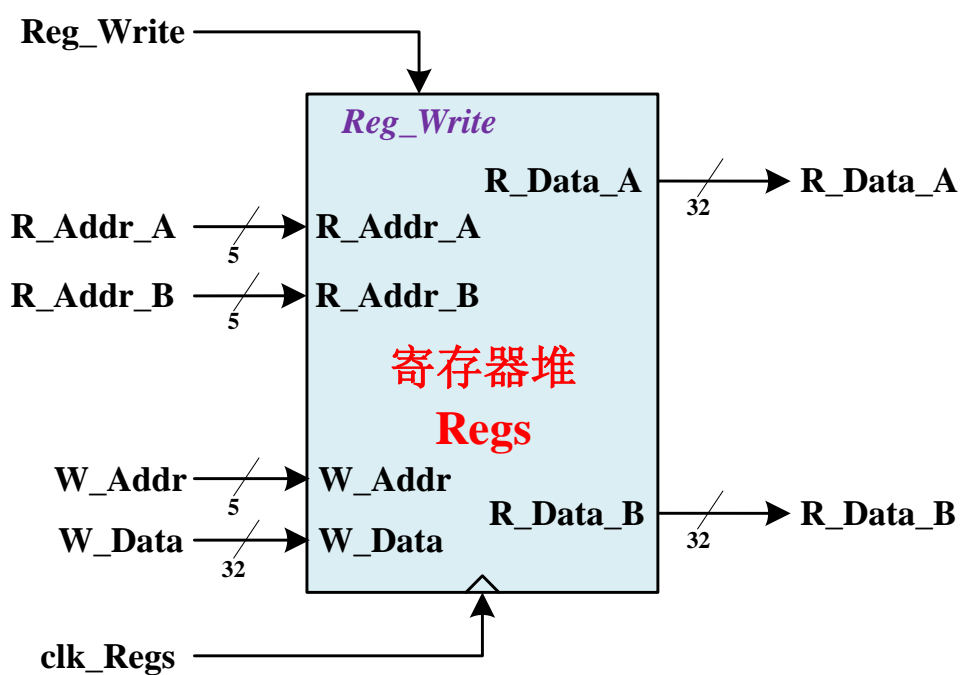

功能表

端口	时钟clk_Regs	地址输入	数据输入	数据输出	Reg_Write	操作
A端口	x	R_Addr_A	——	R_Data_A	x	读A口数据
B端口	x	R_Addr_B	——	R_Data_B	x	读B口数据
W端口	↑	W_Addr	W_Data	——	1	写入数据






# 1、寄存器堆

9

## ■ (3) 内部结构:

### ■ ①寄存器阵列

- 每个寄存器由32个边沿D触发器构成
- 32个寄存器各自独立

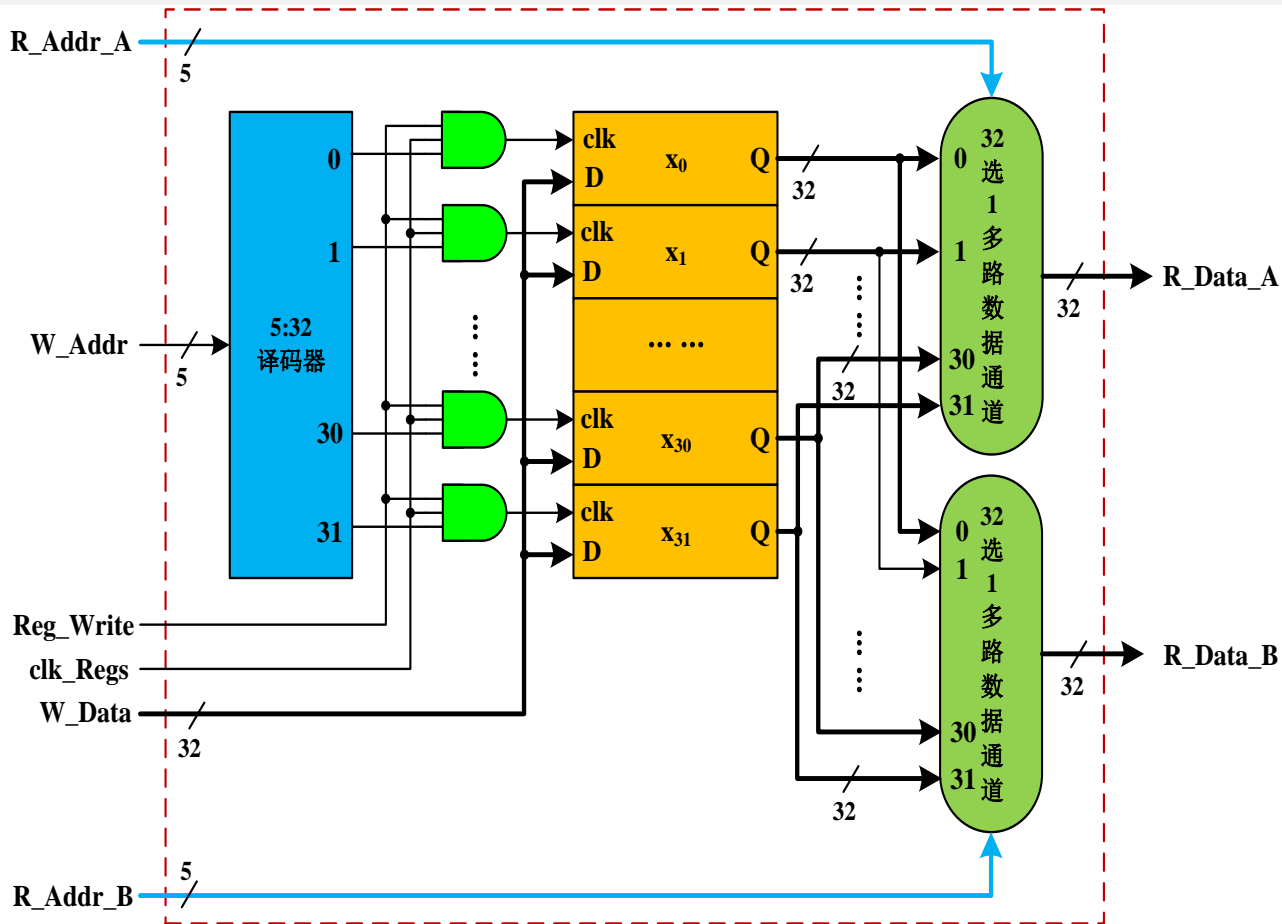



# 1、寄存器堆

10



## ■ (3) 内部结构:

■ ①寄存器阵列


■ ②写地址译码器

■ ③写入脉冲产生电路

■ ④读出数据多路选择器

■ 32位数据

■ 2个32选1选择器

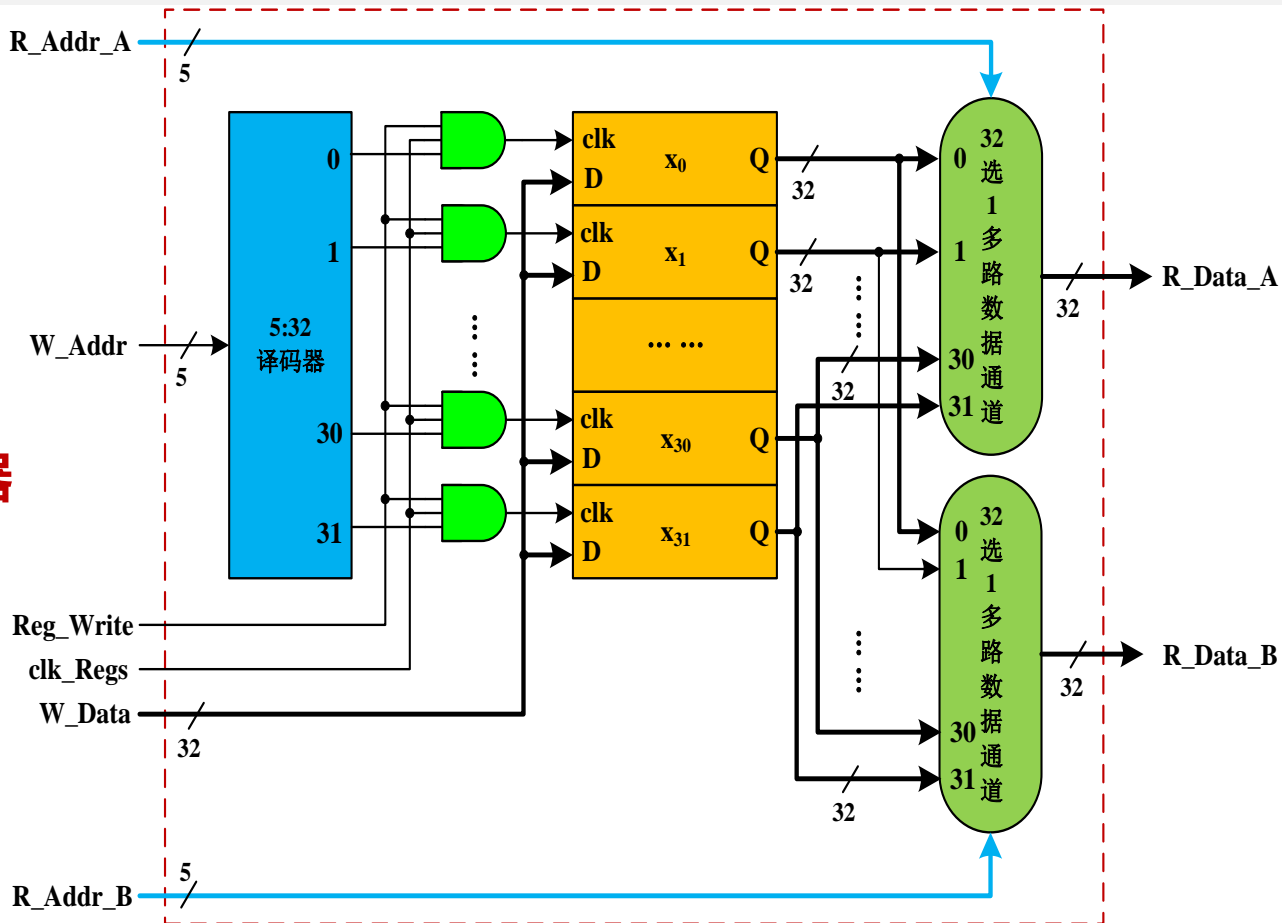



# 1、寄存器堆

11



## ■ (4) Verilog 实现

每个元素32位

32个元素

### ■ ①寄存器阵列: reg类型信号的数组

```
reg [31:0] REG_Files[0:31];
```

### ■ 寄存器地址译码: 地址作为数组下标

### ■ ②读操作: 组合逻辑

两个并行读  
操作

```
assign R_Data_A = REG_Files[R_Addr_A];  
assign R_Data_B = REG_Files[R_Addr_B];
```



# 1、寄存器堆

12



## ■ (4) Verilog 实现:

### ■ ③写操作: 时序逻辑

■  $\overline{rst}$ : 用于初始化寄存器 (全部清零); 异步信号; 可采用CPU的复位信号

■ `clk_Regs`: 时钟边沿信号, 用于写入寄存器

■ `Reg_Write`: 电平信号, 用于指示写操作

```
always @(posedge clk_Regs or negedge rst_n)
begin
    if(!rst_n) //低电平有效, =0则初始化
        .....; //初始化32个寄存器
    else
        begin //clk上跳沿
            if (Reg_Write) //电平信号
                REG_Files[W_Addr] <= W_Data;
                //写入寄存器;
        end
    end
end
```



## 2、运算器

13




### ■ 运算器构成：

- **ALU**：核心部件，算术运算、逻辑运算；
- **通用寄存器堆**：存储运算数据、结果，程序员可见；
- **暂存器**：暂存运算数据和结果，程序员不可见；
- **状态寄存器**：记录运算结果的状态；
- **连接部件**：总线或者直接通路；



## 2、运算器

### ■ 本实验的运算器：

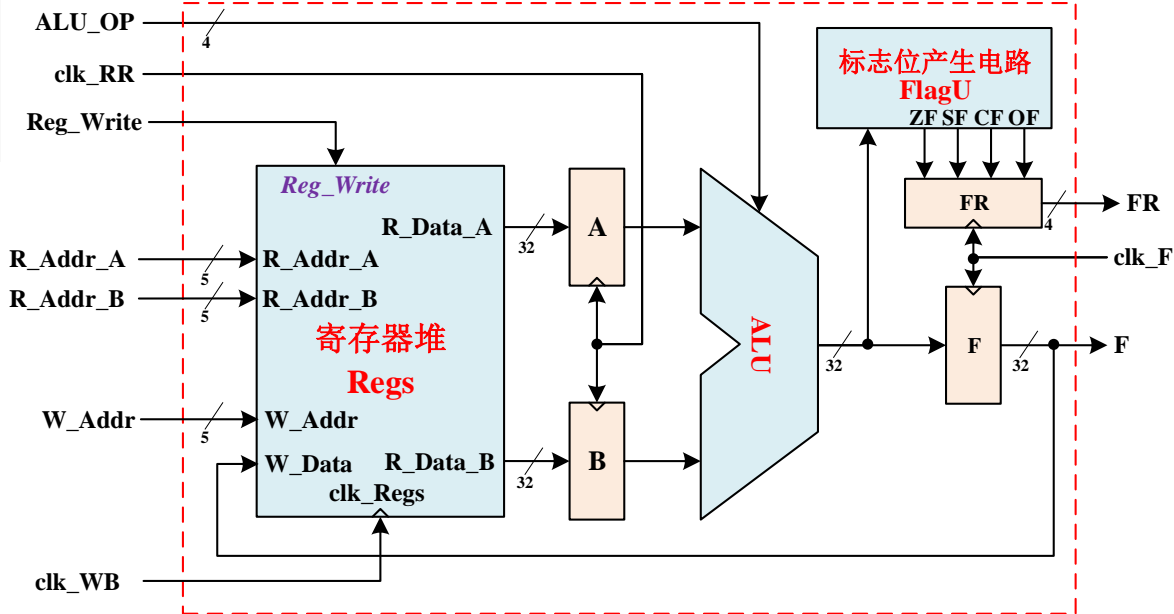

- **ALU:** 10种功能;
- **通用寄存器堆:**  $32 \times 32$ 位, 三端口;
- **暂存器:** A、B、F, 接寄存器堆的三端口;
- **状态寄存器:** FR, 记录ZF、SF、CF、OF;
- **连接部件:** 直接通路;




## 2、运算器

### ■ 本实验的运算器：

#### ■ 可完成什么运算？

$$(x_i)\theta(x_j) \rightarrow x_k$$

- $x_i$ 和 $x_j$ ：源寄存器
- $x_k$ ：目的寄存器

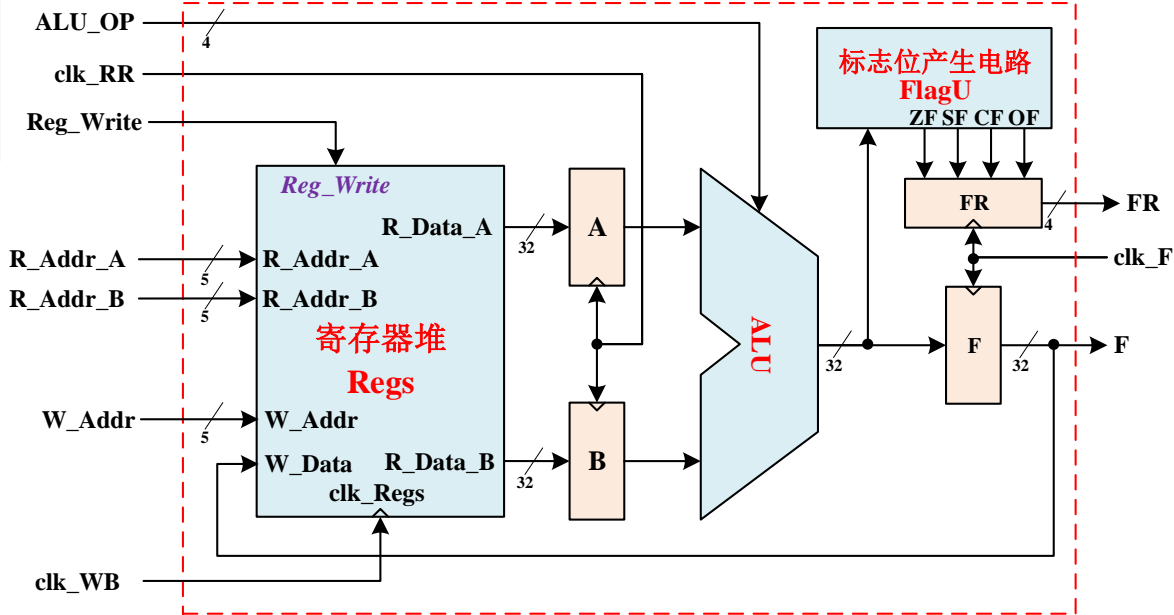

送出或者产生数据，和把数据存储在目的部件是不能分开的



- ① 给出寄存器堆A口地址 $R\_Addr\_A=i$ ： $R\_Data\_A=Regs[i]=(x_i)$   
给出寄存器堆B口地址 $R\_Addr\_B=j$ ： $R\_Data\_B=Regs[j]=(x_j)$
- ② 提供 $clk\_RR$ 时钟上跳沿： $R\_Data\_A \rightarrow A$ ,  $R\_Data\_B \rightarrow B$
- ③ 给出 $ALU\_OP$ ：指定ALU运算功能 $\theta$
- ④ 提供 $clk\_F$ 时钟上跳沿： $(x_i)\theta(x_j) \rightarrow F$
- ⑤ 给出寄存器堆写入口地址 $W\_Addr=k$ ，且置 $Reg\_Write=1$
- ⑥ 提供寄存器堆的写回时钟 $clk\_WB$ ： $F \rightarrow x_k$

1st

2nd

3rd



## 三、实验要求

16



1. 设计一个**寄存器堆模块**，要求符合RV32I的寄存器堆特征，**仿真验证**其功能。
2. 构造一个**运算器模块**，引用**实验2**的带暂存器的多功能ALU模块、引用上述**寄存器堆模块**，并将它们**连接**起来。
3. 针对使用的实验板卡，设计**运算器模块**的**板级验证**实验方案，编写**顶层测试模块**。

	信号名称	配置设备管脚
输入	R_Addr_A[4:0]	5个逻辑开关
	R_Addr_B[4:0]	5个逻辑开关
	W_Addr[4:0]	5个逻辑开关
	ALU_OP[3:0]	4个逻辑开关
	Reg_Write	1个逻辑开关
时钟	rst_n	按键
	clk_RR	按键
	clk_F	按键
	clk_WB	按键
输出	F[31:0]	8个数码管
	FR[3:0]	4个LED灯





### 三、实验要求



4. 选择寄存器号和运算功能，验证你的运算器是否能正常工作，将实验结果记录到表格中，要求寄存器的读写操作和ALU的运算功能都被有效测试。

A	B	ALU_OP	功能 $\theta$	F	FR (ZF SF CF OF)
$x_i =$	$x_j =$			$x_k =$	



## 三、实验要求



5. 撰写实验报告（**不做要求**），格式见附录，重点内容包括：

- **对仿真结果进行分析；**
- **描述你设计的板级验证实验方案、模块结构与连接；**
- **说明你的板级操作过程；**
- **分析记录下来的板级实验结果、得到有效结论。**
- **请力所能及回答或实践本实验的“思考与探索”部分。**





## 四、实验步骤

19



1. 新建一个工程，新建一个寄存器堆模块，注意x0为零寄存器。
2. 编写激励代码，仿真验证寄存器模块功能；分析仿真结果，确保读写操作正确。
3. 将实验11.3的带暂存器的多功能ALU模块的\*.v文件（包括子模块的\*.v文件）拷贝到本工程的源代码目录下，并将它们加入工程。
4. 新建一个运算器模块，引用实验2的带暂存器的多功能ALU模块，及上述寄存器堆模块，各定义一个实例，将它们连接起来，如前述图所示。如果有必要，可进行仿真验证。

为方便进行有效的测试，可以修改寄存器模块的初始化操作，不再全部清零，而是初始化相关寄存器为典型的测试数据。



## 四、实验步骤

20



5. 设计运算器模块**板级验证**的实验方案，然后据此编写一个**顶层测试模块**。
6. 可以依据实际需要，对顶层测试模块进行仿真测试，或者直接进入管脚约束环节。
7. 新建**管脚约束**文件，依据引脚配置表的提示和设计的板级验证实验方案，进行相应的**引脚配置**。
8. 生成\*.bit文件，下载到实验设备的FPGA芯片中。



## 四、实验步骤



**9. 板级实验：**按照你所设计的实验方案，操作输入设备、观察输出设备，一般过程为：

- 1) 按rst\_n键复位；
- 2) 拨动开关输入A口和B口地址，按下时钟键clk\_RR，将读出的A口数据和B口数据分别打入暂存器A和B；
- 3) 拨动开关选择运算功能ALU\_OP，按下时钟键clk\_F，保存结果到F；
- 4) 拨动开关输入写端口的地址，拨Reg\_Write开关=1，按下时钟键clk\_WB，将暂存器F中的运算结果写入指定寄存器；
- 5) 拨动开关选择输出的数据，观察LED灯或者数码管，记录实验结果到表1格中，并分析实验结果是否正确。

■ **注意：**在板级实验中，要保证能观察或者经分析后**确认：运算结果已经更新了目的寄存器的值。**



## ❖ 五、思考与探索 (1-4中至少完成1道)

22



1. 在仿真测试和板级测试中，你是如何确认寄存器堆被写入成功的？请具体说明。
2. 按照引脚配置表，输入信号需要的开关总计20个，请分析板级实验的过程，说明哪些开关可以分时复用？为什么？按照这样的思路，请计算最少需要多少个开关？
3. 运算器框图中，暂存器A和B的打入脉冲是clk\_RR，暂存器F和标志寄存器FR的打入脉冲是clk\_F，目的寄存器的打入脉冲是clk\_WB，请问它们能合并为一个吗？如果能，请给出计算的过程；如果不能，请说明理由。

## 五、思考与探索 (1-4中至少完成1道)

23



4. 运算器框图只能实现寄存器间的运算  $(x_i) \theta (x_j) \rightarrow x_k$ ，如果要想同时完成寄存器  $x_i$  内容与一个立即数  $m$  进行运算，结果送目的寄存器  $x_k$ ，即：  $(x_i) \theta m \rightarrow x_k$ ，你觉得应该如何改造运算器框图？说明你的设计方案，以及运算器工作的过程。
5. 谈谈你在实验中碰到了哪些问题？又是如何解决的？

