



# 实验5 存储器设计实验

1



- 一、实验目的
- 二、实验原理与实验内容
- 三、实验要求
- 四、实验步骤
- 五、思考与探索





# 一、实验目的



- 学习使用Vivado或者ISE开发工具的Memory IP核，设计生成存储器模块的方法；
- 学习存储器的结构及读写原理，掌握存储器的设计方法。





## 二、实验内容与原理



### ■ 实验内容：

- 使用Vivado或者ISE开发工具，用IP核导航设计一个64×32位的存储器IP核；
- 引用该IP核构造一个存储器实例，实现存储器模块。

1、RISC-V的存储器

2、使用Vivado的IP核构造存储器模块

3、使用ISE的IP核构造存储器模块



# 1、RISC-V的存储器



- (1) 32位RISC-V处理器的存储器特征
  - 地址总线：32位
  - 数据总线：32位
  - 编址方式：按字节编址
  - 存储器容量： $2^{32} \times 8 \text{位} = 4\text{GB}$
  - 地址范围：0x00000000~0xFFFFFFFF
  - 多字节存储：
    - 指令：以小端模式存储在程序存储器；
    - 数据：原先只允许小端模式（little-endian），V2.1版本也允许大端模式（big-endian）或者大小端交替模式



# 1、RISC-V的存储器

5

字节地址

## ■ (2) 本实验实现的RV32I处理器的数据存储器

■ 单端口RAM

■ 逻辑上:  $256 \times 8$ 位, 地址8位, 数据8位

■ 具有读写功能

■ 物理上:  $64 \times 32$ 位, 地址6位, 数据32位


■ 小端模式

字地址	MSB				位序				LSB			
	31	24	23	16	15	8	7					0
0	3		2		1		0					
4	7		6		5		4					
...	...		...		...		...					
56	59		58		57		56					
60	63		62		61		60					

Mem\_Write

字地址

按字节编址  
按字访问

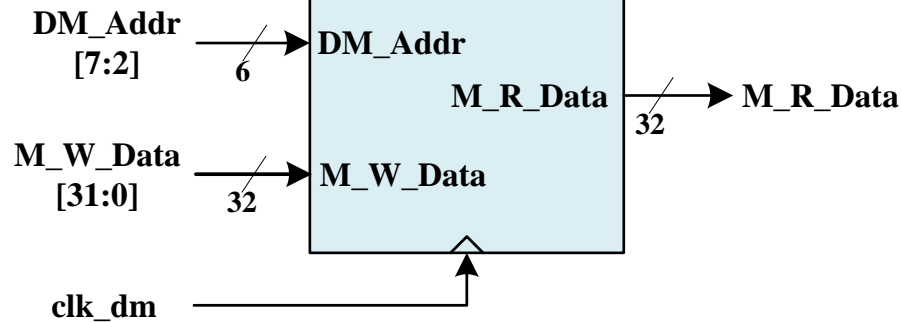




# 1、RISC-V的存储器

6


 
## ■ 单端口RAM:

- 一组地址: 6位
- 一组读出数据: 32位
- 一组写入数据: 32位
- 读写信号



## ■ 本实验的存储器:


- 访问方式: 按字 (32位) 访问
- 组织方式: 4个字节/字, 即64x32位
- 即: 按字节编址, 按字访问 (边界对齐:  $A_1A_0=00$ )



# 1、RISC-V的存储

## ■ 在时钟clk\_dm上跳沿进行读写操作

- Mem\_Write=0: 读操作
- Mem\_Write=1: 写操作

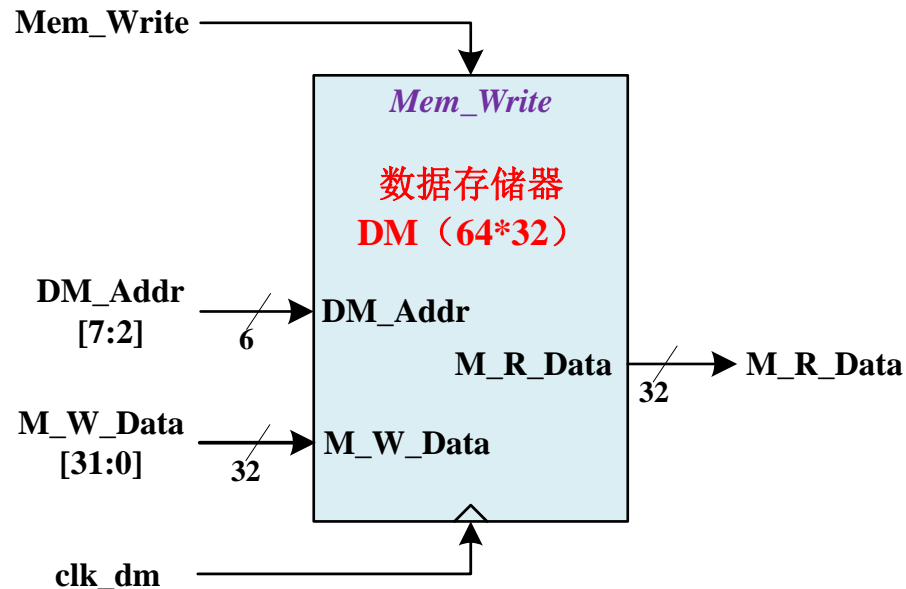


功能表

clk_dm	Mem_Write	地址输入	数据输入	数据输出	操作
↑	0	DM_Addr	—	M_R_Data	读操作
↑	1	DM_Addr	M_W_Data	—	写操作
其他	—	—	—	—	无操作


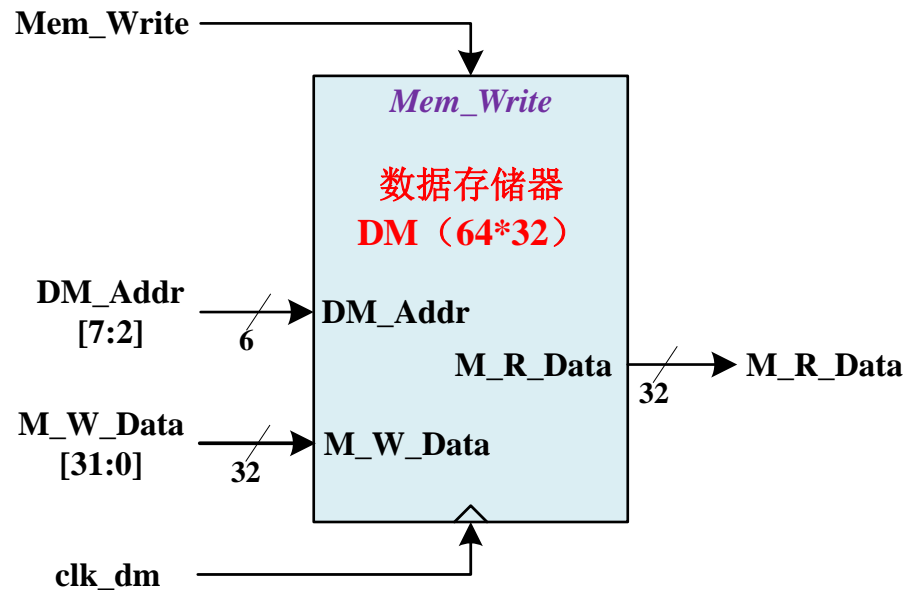
# 1、RISC-V的存储

- 本次实验：给出的8位（后续为32位地址），只使用[7:2]6根地址，可忽略最低两位地址。
  - 因为至少要实现lw和sw指令



## ■ 边界对齐（地址对齐）

- 字访问：  $A_1A_0=00$  (4的整数倍)
- 半字访问：  $A_0=0$  (2的整数倍)
- 双字访问：  $A_2A_1A_0=000$  (8的整数倍)

- lw(取字)、sw(存字)
- lh/lhu(取半字)、sh(存半字)
- lb/lbu(取字节)、sb(存字节)
- fld/fsd(取/存浮点双字)





# 1、RISC-V的存储器



## ■ (3) 实现方法：两种方法构造：

- 方法一：采用Verilog语言中**存储器类型**（即reg的数组类型）**定义，并自行管理；**

- 模块及其读写操作：**需要简单编程来完成**
- 存储器内容的初始化：**在模块内编程赋值完成；**

性能更好、  
更可靠

## ■ 方法二：使用**EDA软件内置的存储器IP核**来实现。

- 模块及其读写操作：**无需编程，通过向导生成存储器模块，然后引用其实例。**
- 存储器内容的初始化：**可以和外部的一个格式化文件关联，生成存储器模块时，自动从该文件装载程序或数据。**





## 2、使用Vivado的IP核构造存储

### ■ (1) 选择Memory IP核

① 打开或新建一个Vivado工程，Flow Navigator  
→PROJECT MANAGER→IP Catalog→单击

② 选择Memories & Storage Elements→RAMs & ROMs  
& BRAM→Block Memory Generator→双击

Flow Navigator


PROJECT MANAGER

Settings

Add Sources

Language Templates

IP Catalog

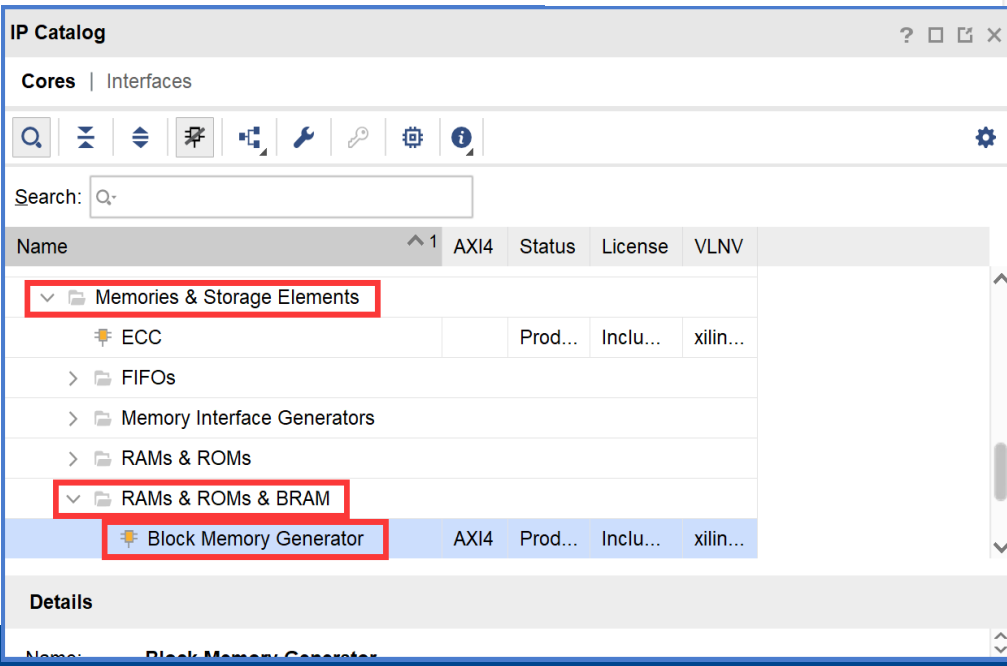



## ② 第一标签页Basic: 存储器类型

“Memory Type” 选择单端口  
RAM “Single Port RAM”





## 2、使用Vivado的IP核构造存储器模块


12



### ■ (2) 设置Memory IP核的参数
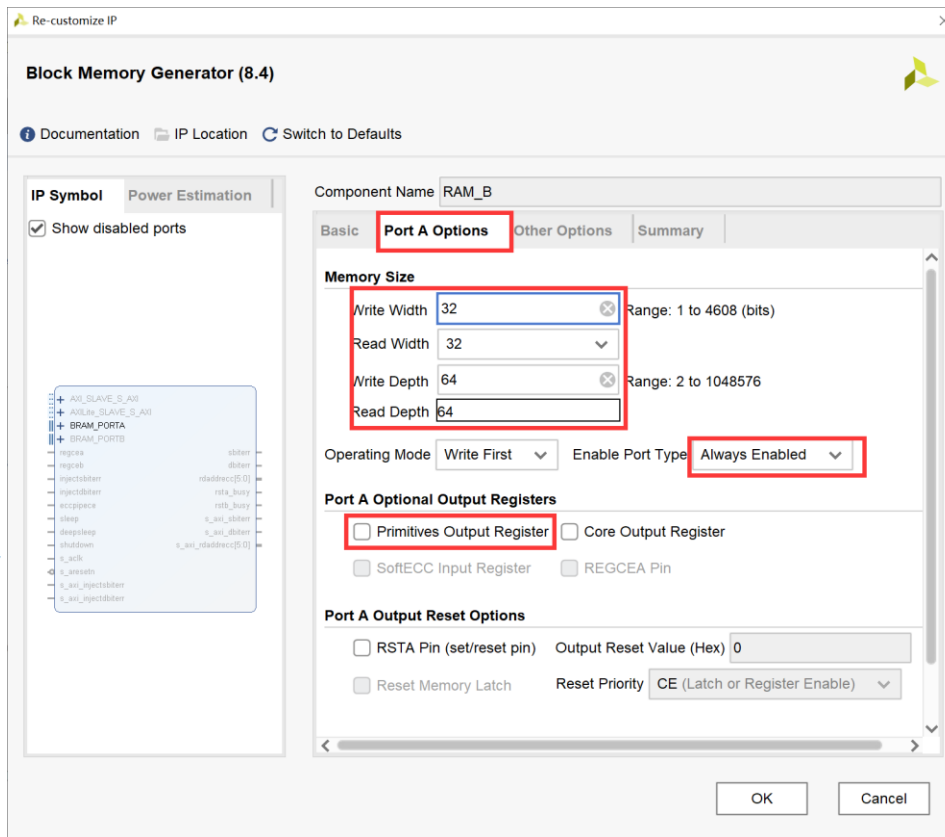
#### ③ 第二标签页Port A Options:

- 设置存储器的读写宽度Width: 存储单元字长, 32位
- 读写深度Depth: 存储单元个数, 64个
- 端口使能类型Enable Port Type: 选择 “Always Enabled”
- 不勾选 “Primitives Output Register” 选项





#### ④ 第三标签页Other Options:

- 勾选“Full Remaining Memory Locations”，并在下方的编辑框内输入一个16进制数值，用它填满存储器的其他单元





## 2、使用Vivado的IP核构造存储器模块

14



### ■ (2) 设置Memory IP核的参数

#### ④ 第三标签页Other Options:

##### ■ COE关联文件

■ 后缀名为\*.coe, 纯文本文件

■ 可以用任意纯文本编辑器 (记事本、写字板、gedit等等) 创建和编辑

■ 文件内容格式:

关键字

data采用的进制

初始化数据向量

```
memory_initialization_radix=<Radix>;
```

```
memory_initialization_vector=<data1>, <data2>, ... <data n>;
```

■ 可在IP核向导的编辑窗口中编辑、创建

Key	Value
memory_initialization_radix	16
memory_initialization_vector	11223344 8899aabb 55556666 202103...

Buttons: [Validate] [Save] [Save As...] [Close]




## 2、使用Vivado的IP核构造存储器模块

15



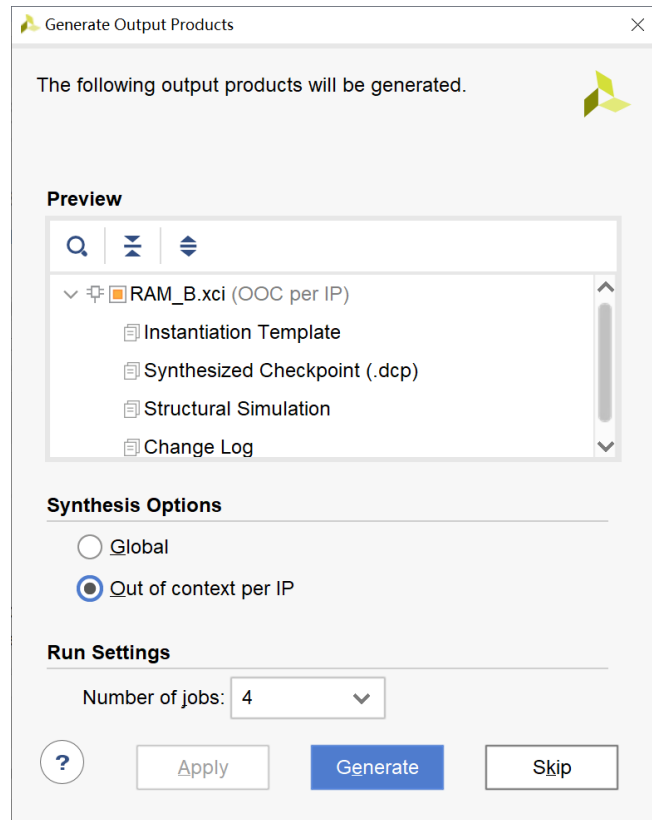- (2) 设置Memory IP核的参数
- ⑤ 第四标签页Summary: 无需设置
  - 点击“OK”按钮→对话框
  - 单击“Generate”，即可生成
- 每当\*.coe文件内容修改后，都需要重新打开IP核，点击“OK”和“Generate”执行生成操作，才能根据更新内容重新初始化存储器。
- 双击RAM\_B，就可以再次启动Block Memory Generator向导。






## 2、使用Vivado的IP核构造存储器模块

16


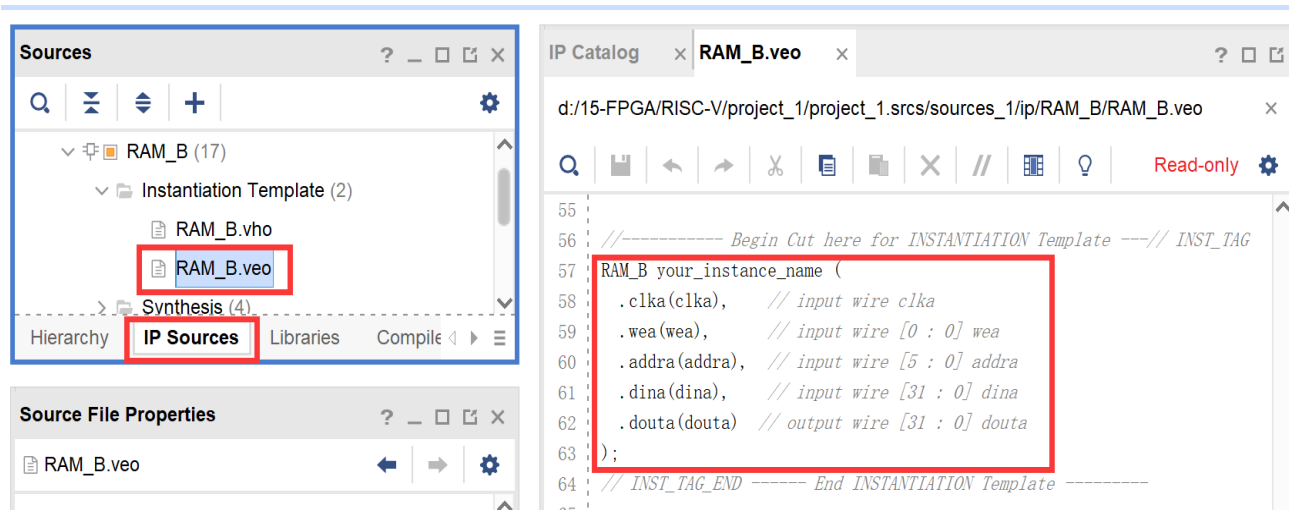
### ■ (3) 引用存储器IP核生成实例

- ① Source窗口→单击下方的“IP Source”标签页→Instantiation Template
- ② 双击Verilog的模板文件“RAM\_B.veo”，拷贝引用示例代码到存储器模块
- ③ 修改实例名，定义存储器模块的输入输出端口，与IP核实例相连








## 2、使用Vivado的IP核构造存储器模块

17



### ■ (3) 引用存储器IP核生成实例

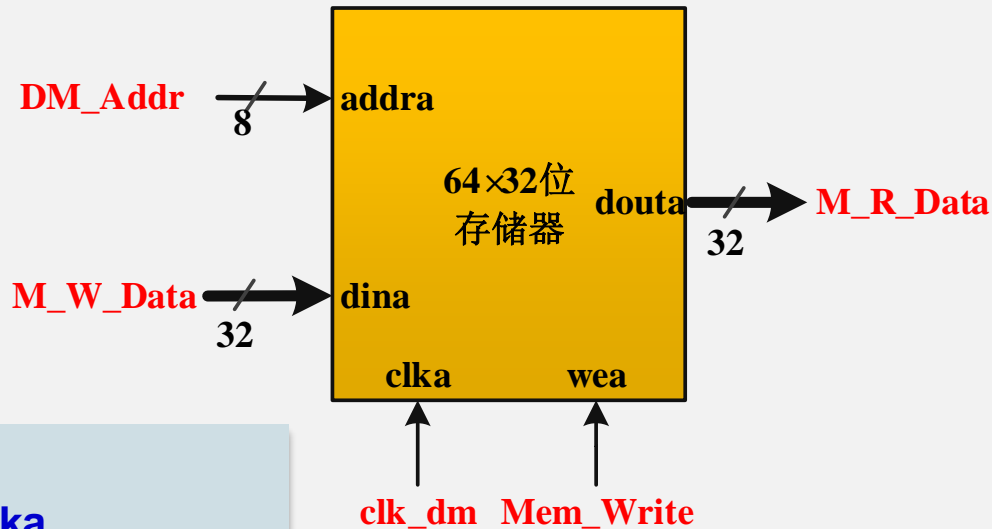

```
RAM_B Data_RAM (  
    .clka(clk_dm),           // input clka  
    .wea(Mem_Write),         // input [0 : 0] wea  
    .addra(DM_Addr[7:2]),    // input [5 : 0] addra  
    .dina(M_W_Data),         // input [31 : 0] dina  
    .douta(M_R_Data)         // output [31 : 0] douta  
);
```



### 3、使用ISE的IP核构造存储器模块

18



- ①在工程目录下，新建并编辑一个关联文档。

- 关联文件：后缀名为\*.coe，纯文本文件

- 文件内容格式：

关键字

数据格式：data采  
用的进制

初始化数据向量

```
memory_initialization_radix=<Radix>;  
memory_initialization_vector=<data1>, <data2>, ... <data n>;
```

- 例：初始化存储器的前10个单元，地址从0开始；
- 数据在第二行“=”右边，16进制表示，以逗号分隔、以分号结束。

```
memory_initialization_radix=16;  
memory_initialization_vector=00000820,00632020,00010fff,20006789,FFFF0000,0000  
FFFF,88888888,99999999,aaaaaaaa,bbbbbbbb;
```




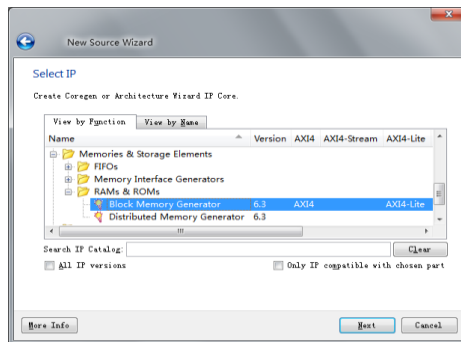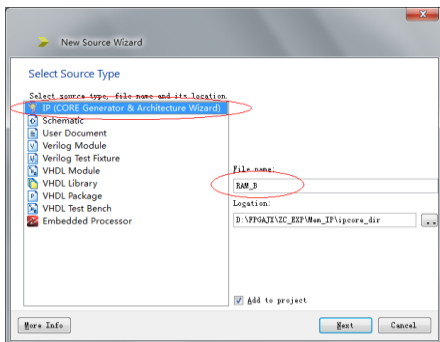
# 3、使用ISE的IP核构造存储器模块

19



- ②新建一个Memory IP核。
- 选择Project→New Source,弹出New Source Wizard对话框。
- 选择IP (Core Generator & Architecture Wizard) , 输入存储器IP核名称; 存放路径为工程目录的子目录\ipcore\_dir下。
- 点击Next进入IP核选项, 选择Memories & Storage Elements→RAM S & ROMs→Block Memory Generator, 之后点击Next,再点击Finish进入Memory参数设置。






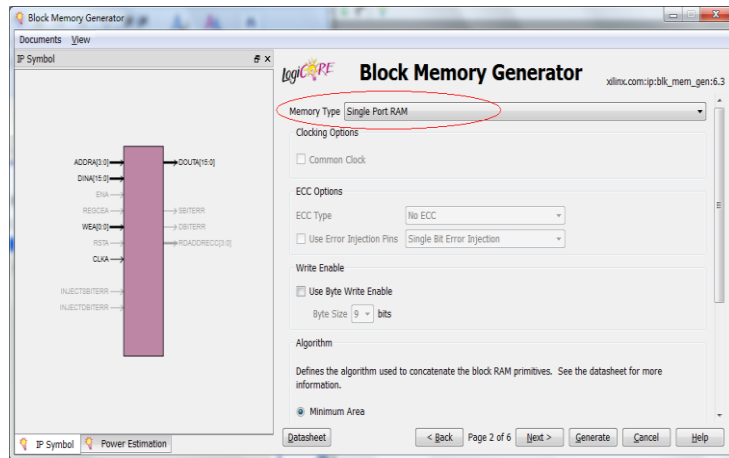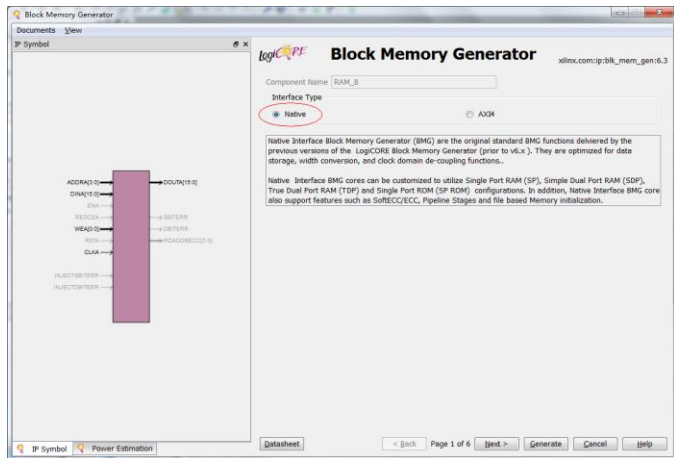
# 3、使用ISE的IP核构造存储器模块

20



- ③设置Memory IP核的参数。
- 默认选择接口类型Interface Type为：Native，点击Next进入第2页设置存储器类型。
- 只修改Memory Type选择项为：Single PortRAM,点击Next进入第3页设置端口参数。






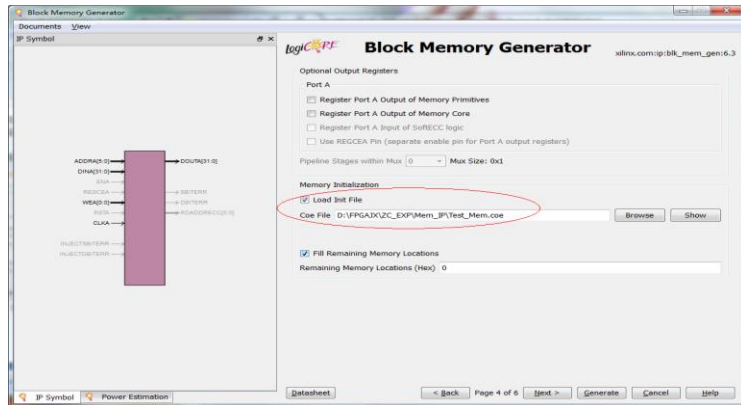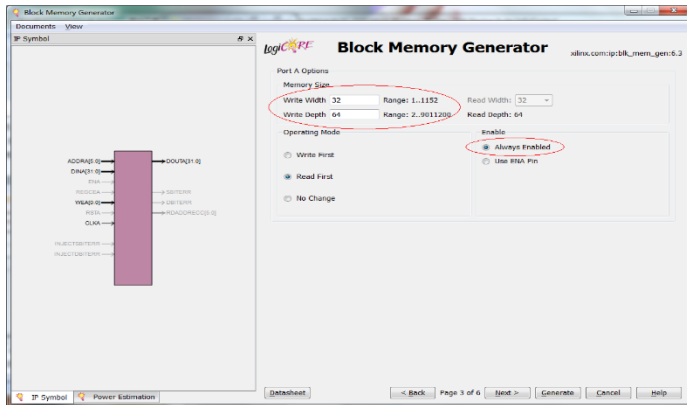
# 3、使用ISE的IP核构造存储器模块

21



- ③设置Memory IP核的参数。
- 修改存储器尺寸Write Width 为32、Write Depth 为64，Enable选择 Always Enabled,点击Next进入第4页设置Memory初始关联文档。
- 选中Load Init File选项，点击Browse按钮，选择第一步生产的COE文档作为关联初始化参数，点击Next进入下一页。





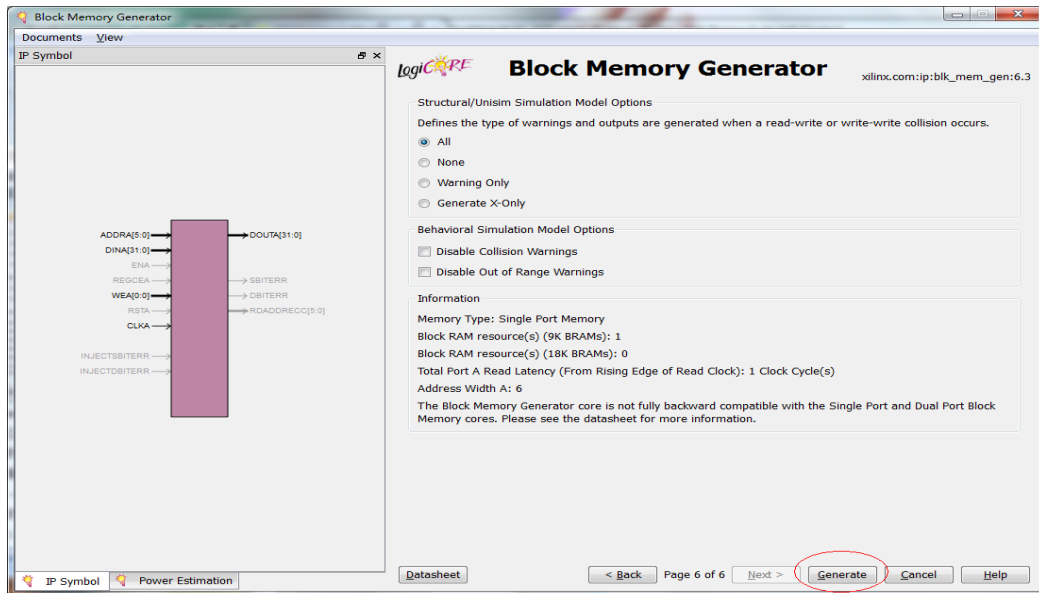
# 3、使用ISE的IP核构造存储器模块

22



- ③设置Memory IP核的参数。
- 之后，无需修改，点击Next进入下一页，再点击Generate按钮，系统自动生成RAM\_B存储器模块。





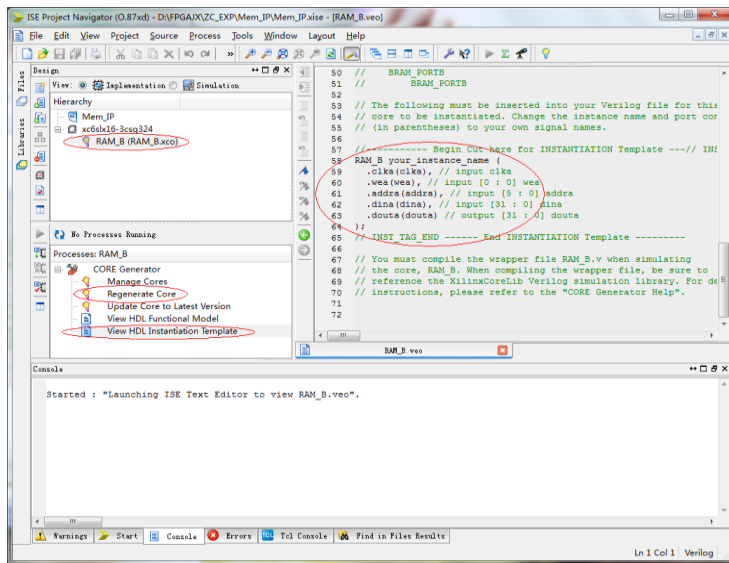
# 3、使用ISE的IP核构造存储器模块

23



- ④在上层模块中，调用该存储器模块。
- 双击过程管理区的View HDL Instruction Template，在右侧会给出RAM\_B的调用模板，将其拷贝到上层模块中，修改实例名称和连接端口参数即可引用。





### 3、使用ISE的IP核构造存储器模块

24



- ①在工程目录下，新建并编辑一个关联文档。
- ②新建一个Memory IP核。
- ③设置Memory IP核的参数。
- ④在上层模块中，调用该存储器模块。

读写时钟

写使能

地址

写入数据

读出数据

```
RAM_B your_instance_name (  
    .clka(clka),      // input clka  
    .wea(wea),        // input [0 : 0] wea  
    .addra(addra),    // input [5 : 0] addra  
    .dina(dina),      // input [31 : 0] dina  
    .douta(douta)     // output [31 : 0] douta  
);
```

#### ■ 读时序:

- addra=单元地址, wea=0
- clka上跳沿 (douta=读出数据)

#### ■ 写时序:

- addra=单元地址, dina=写入数据, wea=1
- clka上跳沿







## 三、实验要求

25



1. 使用Vivado或者ISE工具，按照上述步骤新建一个**64×32位的Single Port RAM**，并使用COE关联文件**初始化**其内容。
2. 新建一个**存储器模块**，引用上述的存储器IP核，连接实例与存储器模块的端口。
3. 编写仿真激励代码，进行**仿真测试**，确保存储器模块读写逻辑功能正确。




## 三、实验要求

26



### 4. 针对使用的实验板卡，设计存储器模块的**板级验证**实验方案，编写**顶层测试模块**。

#### ■ 写入数据：指定几组常数

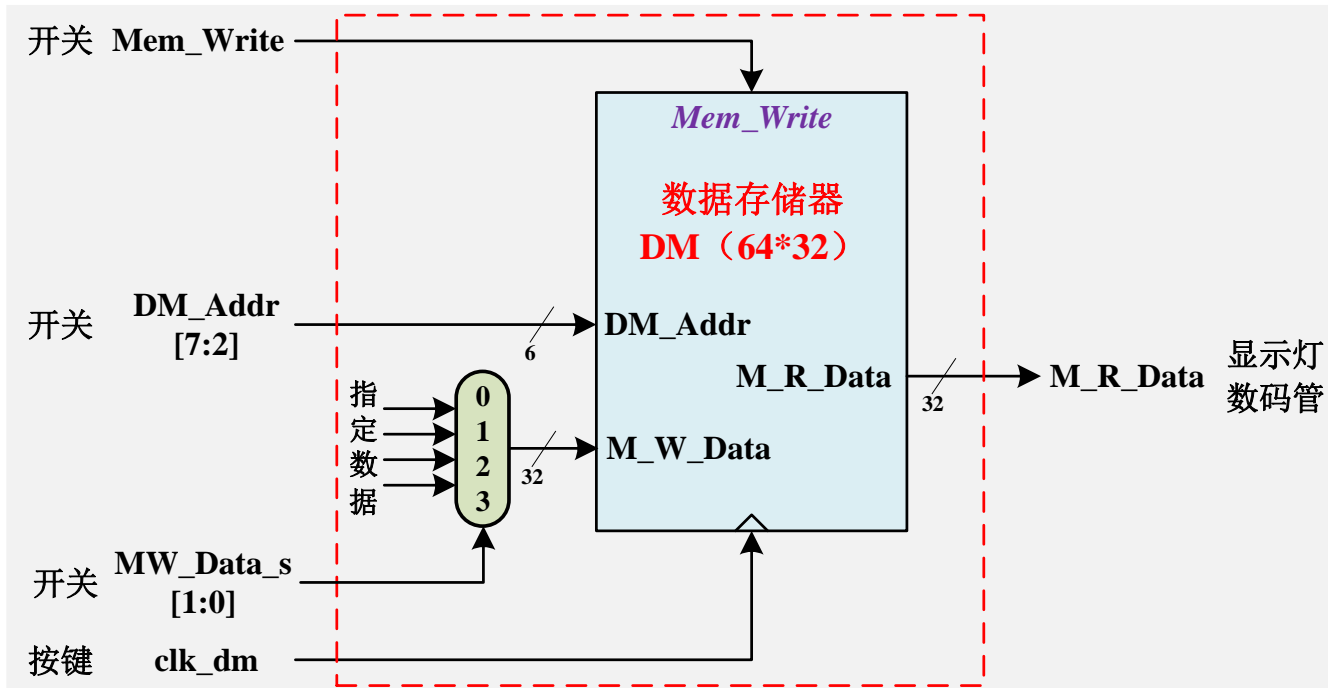



## 三、实验要求

27



5. 选择存储器单元地址，执行读写操作，验证你的存储器是否能正常存取，将实验结果记录到表格中，要求存储器读和写功能都被有效测试。

存储器地址	初始化数据	读出数据	写入新数据	读出数据



## 三、实验要求



6. 撰写实验报告（不做要求），格式见附录，重点内容包括：

- 对仿真结果进行分析；
- 描述你设计的板级验证实验方案、模块结构与连接；
- 说明你的板级操作过程；
- 分析记录下来的板级实验结果、得到有效结论。
- 请力所能及回答或实践本实验的“思考与探索”部分。





## 四、实验步骤

29



1. 新建一个工程，通过IP核生成向导创建一个**64×32位的单端口RAM IP核**，并创建与编辑一个**COE文件**，初始化该RAM的内容。
2. 新建一个**存储器模块**，其中引用上述生成的RAM IP核，并正确连接存储器模块端口与IP核实例的端口。
3. 编写激励代码，**仿真验证**存储器模块功能；分析仿真结果，确保读写操作正确。
4. 设计存储器模块**板级验证**的实验方案，然后据此编写一个**顶层测试模块**。
5. 可以依据实际需要，对顶层测试模块进行仿真测试，或者直接进入管脚约束环节。



## 四、实验步骤

30



6. 新建**管脚约束**文件，依据提示和设计的板级验证实验方案，进行相应的**引脚配置**。
7. 生成\*.bit文件，下载到实验设备的FPGA芯片中。
8. 板级实验：按照你所设计的实验方案，操作输入设备、观察输出设备

### 存储器读操作

- ① 拨动开关输入存储器单元地址
- ② 拨Mem\_Write开关=0，按时钟键clk\_dm
- ③ 观察输出设备上读出的存储器数据是否正确（与初始化数据一致，或者与最后一次写入的数据一致）；

### 存储器写操作

- ① 拨动开关输入存储器地址；
- ② 拨动开关，选择或者输入准备写入存储器的数据；
- ③ 拨Mem\_Write开关=1，按动时钟键clk\_dm

要确认：**写入**存储器的数据已经**更新**了指定存储器单元的值





## 五、思考与探索（至少完成1道）

31



1. 在仿真测试和板级测试中，你是如何确认存储器单元被写入成功的？请具体说明。
2. 在板级实验中，你执行存储器写操作时，按下clk\_dm时钟键后，观察存储器读出的数据，是新写入的数据还是原来的数据？请你分析为什么会是这样的现象。
3. 接上题，请通过仿真测试，观察写操作的clk\_dm来临后，读出的数据是什么？和板级验证结果一致吗？分析原因。
4. 在存储器IP核生成向导中，本实验选择的Memory Type是Single Port RAM，尝试选择其他类型，简单比较一下生成的存储器IP核的端口各自有什么不同。



## 五、思考与探索（至少完成1道）

32



5. 本实验实现的32位RISC-V的存储器，虽然是按照字节编址的，但是按照字（32位）访问，物理存储器也是按照字来组织。我们知道RV32I的指令集中，还有按照字节（8位）和半字（16位）访问的访存指令，考虑如何实现存储器按照字节和半字访问呢？

■ 可添加输入端口Size\_s[1:0]：指出访问的尺寸

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| ■ =00：按字节访问               | ■ DM_Addr[7:2]：字地址  |
| ■ =01：按半字访问，忽略DM_Addr[0]  | ■ DM_Addr[1:0]：字节地址 |
| ■ =1x：按字访问，忽略DM_Addr[1:0] | ■ DM_Addr[1]：半字地址   |





## 五、思考与探索 (至少完成1道)

33



### 5. 如何实现存储器按照字节和半字访问呢?

- 假设: Mem[0]=11223344H, 写入数据M\_W\_Data=55667788H
- 则: 存储器在不同访问尺寸下的读写0号单元的结果:

访问尺寸Size_s[1:0]	存储器地址 DM_Addr[7:0]	读出数据 M_R_Data[31:0]	写入数据 din[31:0]
=00, 按字节访问	=8' b0000_0000	32' h0000_00 <b>44</b>	32' h1122_33 <b>88</b>
	=8' b0000_0001	32' h0000_00 <b>33</b>	32' h1122_ <b>77</b> 44
	=8' b0000_0010	32' h0000_00 <b>22</b>	32' h11 <b>66</b> _3344
	=8' b0000_0011	32' h0000_00 <b>11</b>	32' h <b>55</b> 22_3344
=01, 按半字访问	=8' b0000_000 <b>x</b>	32' h0000_ <b>3344</b>	32' h1122_ <b>7788</b>
	=8' b0000_001 <b>x</b>	32' h0000_ <b>1122</b>	32' h <b>5566</b> _3344
=1x, 按字访问	=8' b0000_00 <b>xx</b>	32' h <b>1122_3344</b>	32' h <b>5566_7788</b>




## 五、思考与探索 (至少完成1道)

34



### 5. 如何实现存储器按照字节和半字访问呢?


- 对齐部件的实现, 可以使用掩码、多路选择器、逻辑运算和移位等多种方式实现

 

## 五、思考与探索 (至少完成)
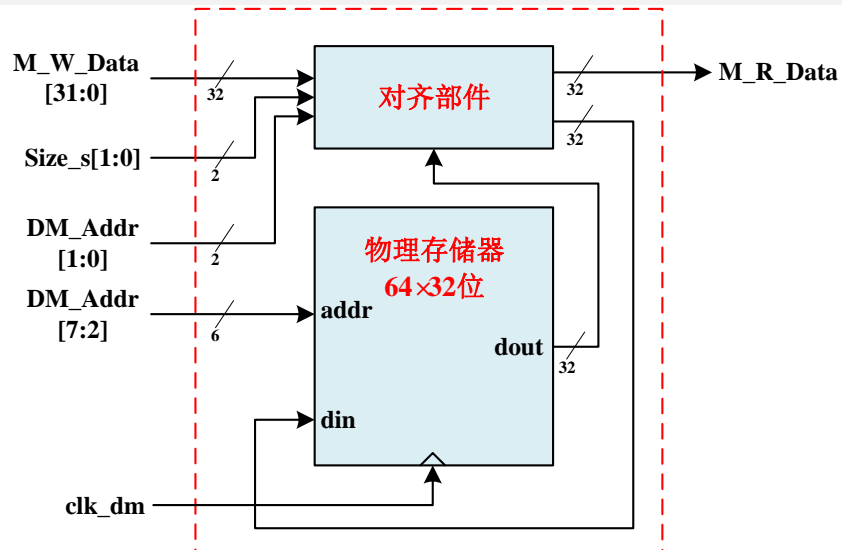
### 5. 如何实现存储器按照字节和半字访问呢?

- 掩码+移位方式实现读操作:
- shift\_n: 取决于Mask\_Index
  - 读字节: 可能为0/8/16/24
  - 读半字: 则可能是0/16



```
assign Mask_Index = {Size_s, DM_Addr[1:0]};
wire [31:0] Mask[0:15]= {
    32'h0000_00ff,32'h0000_ff00,32'h00ff_0000,32'hff00_0000, //byte size
    32'h0000_ffff,32'h0000_ffff,32'hffff_0000,32'hffff_0000, //half word size
    32'hffff_ffff,32'hffff_ffff,32'hffff_ffff,32'hffff_ffff, //word size
    32'hffff_ffff,32'hffff_ffff,32'hffff_ffff,32'hffff_ffff //word size
};
assign M_R_Data = (dout & Mask[Mask_Index]) >> shift_n;
```

写操作呢?

